 


(b) ট্রানজিস্টর-ট্রানজিস্টর লজিক (Transistor Transistor Logic TTL) ৪

DTL Gate-এর থেকে TTL Gate আরো ইমপ্রুভ করা হয়েছে। ডিজিটাল লজিক ফ্যামিলিতে ডিজিটাল সিস্টেমে Technology প্রসেস, Additional এবং ইমপ্রুভমেন্টের কাজ করে।

TTL OR Logic circuit :



চিত্র : ৭.৩ TTL OR Logic circuit

চিত্রে তিনটি Transistor Q_1 , Q_2 ও Q_3 এর সমন্বয়ে একটি OR Logic সার্কিট দেখানো হয়েছে। $V_{CC} = +5V$


১। যখন $A = 5V$ হয়, Q_1 ON হয়, ফলে N বিন্দুতে Voltage '0' হয়।

২। যখন $B = 5V$ যে, Q_2 ON হয়, ফলে N বিন্দুতে Voltage '0' হয়।

৩। যখন N বিন্দুতে Cut-off হয় এবং Output voltage '1' হয়।

৪। যখন $A = B = 0V$, Q_1 এবং Q_2 Cut-off হয় এবং Q_3 ON হয় এবং Output voltage '0' হয়।


TTL AND Gate :

 

চিত্র : ৭.৪ TTL AND Gate

যখন A অথবা B যে-কোনো একটি অথবা উভয়ই 0V হয়, তখন Q_1 অথবা Q_2 অথবা উভয়ই কাট-অফ হয়। ফলে N ভোল্টেজ V_{CC} এর সমান হয়। R_1 এর মাধ্যমে Q_3 বায়াস ভোল্টেজ পাওয়ায় Q_3 ON হয় এবং আউটপুট ভোল্টেজ $Z = +5V$ আবার যখন $A = B = 5V$ হয়, তখন N বিন্দুর ভোল্টেজ শূন্য হয় এবং Q_3 কাট-অফ হয়। ফলে আউটপুট ভোল্টেজ $X = 5V$ হয়

TTL NOT Gate :

 

চিত্র : ৭.৫ TTL NOT Gate

যখন $A = 5V$ হয়, তখন Q Transistor অন হয় এবং আউটপুট ভোল্টেজ $X = 0V$ হয়। আবার যখন $A = 0V$ হয়, তখন Q ট্রানজিস্টর কট-অফ হয় এবং আউটপুট ভোল্টেজ $X = 5V$ হয়।

TTL-এর বেসিক গেইট বিভিন্ন ধরনের হয়। TTL-এর নাম ও বৈশিষ্ট্য পাঁচ রকমের হয়। TTL ট্রানজিস্টর সাধারণত দুটি ফাংশন কাজ করে— লজিক এবং অ্যামপ্লিফাইং।

TTL Versions এবং তাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হলো—

Name	Abbreviation	Propagation delay (ns)	Power dissipation (MW)	Speed Power Product (PJ)
Standard TTL	TTL	10	10	100
Low Power TTL	LTTL	33	1	33
High Speed TTL	HTTL	6	22	132
Schottky TTL	STTL	3	19	57
Low Power Schottky TTL	LSTTL	9.5	2	19

TTL পরিবারের প্রথম ভার্সন স্ট্যান্ডার্ড TTL গেইট। এই বেসিক গেইট বিভিন্ন রেজিস্টরের সমন্বয়ে গঠিত, যার পাওয়ার লস কম এবং উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়।

TTL-এর সকল ভার্সনের আউটপুট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, অর্থাৎ আউটপুটের উপর ভিত্তি করে TTL তিন প্রকার; যথা—

১। Open-Collector Output (ওপেন কালেক্টর আউটপুট)

২। Totem-Pole Output (টোটম পোল আউটপুট)

৩। Three state (or tri-state) Output (থ্রি স্টেট আউটপুট)।

গঠন ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে TTL ছয় প্রকার; যথা—

(i) Standard TTL

(ii) Fast TTL.

(iii) Schottky TTL

(iv) High Power TTL

(v) Low Power TTL

(vi) Advanced Schottky TTL.

৭.৬ P-MOS, N-MOS এবং C-MOS-এর বর্ণনা (Describe P-MOS, N-MOS & C-MOS) :

MOS লজিক গোষ্ঠীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

১। PMOS লজিক : শুধু P চ্যানেল MOSFET ব্যবহার করা হয়।

২। NMOS লজিক : শুধু N চ্যানেল MOSFET ব্যবহার করা হয়।

৩। CMOS লজিক : এই লজিকে P চ্যানেল এবং N চ্যানেল এই দু'প্রকার MOSFET একসাথে ব্যবহার করা হয়।

আদর্শ PMOS এবং NMOS গেইট বর্তনীর কার্যপ্রণালির কয়েকটি বর্ণনা চিত্র সহকারে নিচে দেয়া হলো—

PMOS এবং NMOS-এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য :

PMOS :

১। PMOS-এ হোল থাকে।

২। PMOS-এ N-type লেয়ার থাকে।

৩। PMOS-এ Drain কারেন্ট প্রবাহিত হয় Source হতে Drain-এর দিকে।

NMOS :


১। NMOS-এ ইলেকট্রন থাকে।

২। NMOS-এ P-type লেয়ার থাকে।

৩। NMOS-এর Drain কারেন্ট প্রবাহিত হয় Drain হতে Source-এর দিকে।

Symbol (প্রতীক) :


P-MOS

 

চিত্র : ৭.৬

যদি, $A = 0$, S to D = SCযদি, $A = 1$, S to D = OC

N-MOS

 

চিত্র : ৭.৭

যদি, $A = 0$, D to S = OCযদি, $A = 1$, D to S = SC

D = Drain


S = Source

G = Gate


OC = Open Circuit

SC = Short Circuit

Input characteristics :

 


চিত্র : ৭.৮

 

চিত্র : ৭.৯

Output characteristics :

 

চিত্র : ৭.১০



পি-মস এবং এন-মস (PMOS and NMOS)

(i) পি-মস Open যখন, ইনপুট High হয়।

(ii) এন-মস Closs যখন ইনপুট High হয়।

 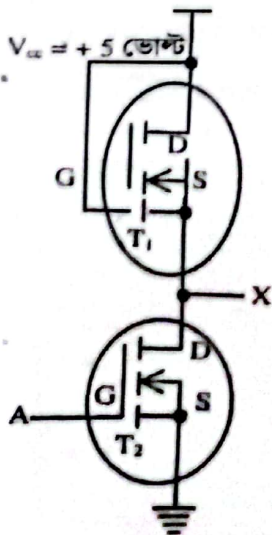(iii) PMOS সবসময় TOP (High) এবং NMOS সব সময় Botom (Ground) হয়।

● NMOS NOT গেইট : ৭.১১ নং চিত্রে NMOS লজিক NOT গেইট দেখানো হয়েছে। এখানে T_1 কে ভর MOSFET T_2 কে সুইচিং MOSFET বলা হয়। T_1 এর গেইটে স্থায়ীভাবে +5 ভোল্ট লাগানো থাকায় এটি সবসময় চালু অবস্থায় থাকে একটি রোধ হিসেবে কাজ করে।



A	T_1	T_2	X
0 ভোল্ট	$R_{on} = 100K \Omega$	$R_{off} = 10^{10} \Omega$	5 ভোল্ট
5 ভোল্ট	$R_{off} = 100K \Omega$	$R_{on} = 1k \Omega$	0.05 ভোল্ট

এখানে ব্যবহৃত MOSFET

ট্রানজিস্টরে,

D = Drain

S = Source

G = Gate

চিত্রে নির্গমন সংকেত X এর দুই অবস্থা দেখানো হলো। T_2 এর চেয়ে T_1 এর চ্যানেল সঙ্কট থাকে, ফলে চালু অবস্থায় T_1 এর রোধ, $R_{on} = 100 \text{ k}\Omega$ হয় এবং T_2 এর রোধ, $R_{on} = 1 \text{ k}\Omega$ হয়। $A = 0$ ভোল্ট হলে T_2 অচল হয় এবং T_1 এর রোধ $10^{10} \Omega$ হয় এবং T_1 ও T_2 জোড়ের বিভাজক হিসেবে কাজ করে।

ফলে—


$$X = \frac{100 \times 10^3}{100 \times 10^3 + 10^{10}} \times 5 = 5 \text{ ভোল্ট}$$

$A = +5$ ভোল্ট হলে T_2 চালু থাকে এবং

$$X = \frac{1}{101} \times 5 \approx 0.05 \text{ ভোল্ট হয়।}$$

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বর্তনীটি একটি NOT গেইট হিসেবে কাজ করে।

● NMOS NAND গেইট :

 


INPUT		OUTPUT
B	A	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ট্রুথ টেবিল (NAND গেইট)

চিত্র : ৭.১২ N-MOS NAND গেইট

৭.১২ নং চিত্রে NMOS NAND গেইটের বর্তনী দেখানো হয়েছে। ৭.১২ নং চিত্রের বর্তনীতে একসাথে $A = B =$ উচ্চ, অর্থাৎ +5 ভোল্ট হলে T_2 এবং T_1 চালু হয়, ফলে $X =$ নিচু অর্থাৎ 0 ভোল্ট হয়। আবার A ও B এর দুটি অথবা যে-কোনো একটিতে +0 ভোল্ট থাকলে X এবং ভূমির মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ রোধ সৃষ্টি হয়, ফলে $X = +5$ ভোল্ট হয়। কাজেই ৭.১২ নং চিত্রের বর্তনীটি একটি NAND গেইট হিসেবে কাজ করে।

● NMOS NOR গেইট :

 

INPUT		OUTPUT
B	A	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

ট্রুথ টেবিল

চিত্র : ৭.১৩ NMOS NOR গেইট

৭.১৩ নং চিত্রে $A = B$ নিচু, অর্থাৎ 0 ভোল্ট হলে T_2 এবং T_3 অচল থাকায় X এবং ভূমির মধ্যে অতি উচ্চ রোধ হয়, ফলে $X =$ উচ্চ (+5 ভোল্ট) হয়। আবার A এবং B-এর মধ্যে একসাথে দুটি বা এদের একটিতে উচ্চ ভোল্টেজ থাকলে X এবং ভূমির মধ্যে রোধ কমে যায়, ফলে $X = 0$ ভোল্ট হয়। কাজেই ৭.১৩ নং চিত্রের বর্তনীটি একটি NOR গেইট হিসেবে কাজ করে।

CMOS (সি-মস) : CMOS-এর পূর্ণ অর্থ হলো Complementary Metal Oxide Semiconductor। একটি P-Channel একটি N-Channel অর্থাৎ PMOS এবং NMOS এর সমন্বয়ে CMOS গঠিত হয়।

CMOS-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি 5 MHz
- পাওয়ার অপচয় কম
- FAN Out 1 MHz
- সরবরাহ ভোল্টেজ 3~18V
- নয়েজ ইমিউনিটি 1.5V।

CMOS-এর সুবিধাসমূহ :

- CMOS তৈরিতে ব্যবহৃত দুটি মসফেটের একই সময়ে যে-কোনো একটি ON হয়। ফলে পাওয়া অপচয় কম।
- প্রপাগেশন ডিলে (15ns) কম।
- সিঙ্গেল সোর্স (5~15V) এর প্রয়োজন হয়।
- নয়েজ মার্জিন বেশি।

CMOS-এর ব্যবহার :


- ক্যালকুলেটরে
- স্যাটেলাইটে এবং
- Digital ঘড়িতে ব্যবহৃত হয়।

● সি-মস ইনভার্টার সার্কিট (CMOS inverter circuit) :

 ৭.১৪ নং চিত্রে একটি N-channel এবং একটি P-channel enhancement MOSFET ব্যবহার করা হয়েছে। যখন (+ve) half cycle প্রয়োগ করা হয়, তখন Q_1 স্যাচুরেশন এবং Q_2 কাট অফ-এ যায়। ফলে Output (-ve) বা logically 0 হয়।

আবার যখন (-ve) হাফ সাইকেল প্রয়োগ করা হয়, তখন Q_2 স্যাচুরেশন এবং Q_1 কাট অফ-এ যায়। ফলে আউটপুট (-ve) বা logically 0 হয়।

আবার যখন (-ve) হাফ সাইকেল প্রয়োগ করা হয়, তখন Q_2 স্যাচুরেশন এবং Q_1 কাট অফ-এ যায়। ফলে আউটপুট (+ve) বা logically 1 পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, Input-এর বিপরীত Output-এ পাওয়া যাচ্ছে, যা inverter-এর Characteristics-এর মধ্যে পড়ে। সুতরাং C-MOS inverter হিসেবে কাজ করে।



চিত্র : ৭.১৪ সি-মস ইনভার্টার সার্কিট

নিচে C-MOS-এর কার্যপ্রণালি টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে—

I/P	Logical I/P	P-ch (Q_2)	N-ch (Q_1)	O/P	Logical O/P
+ ve	1	OFF	ON	- ve	0
- ve	0	ON	OFF	+ ve	1